
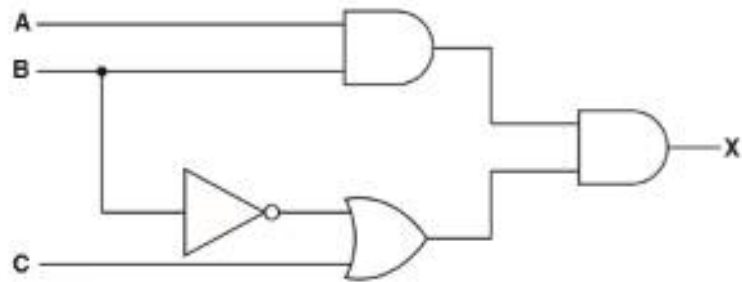


1. Escreva a equação lógica para a variável de saída X dos circuitos abaixo:


a)

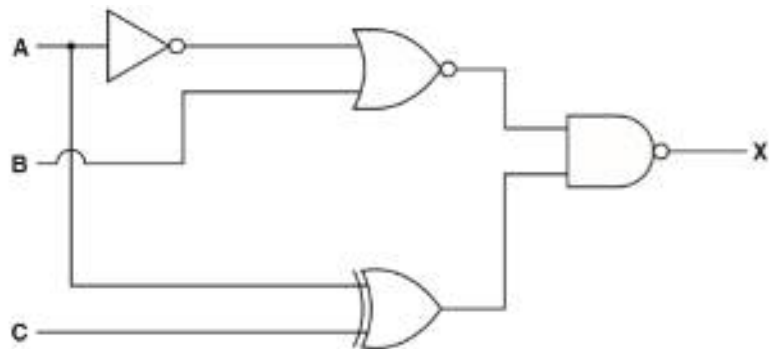

b)



c)

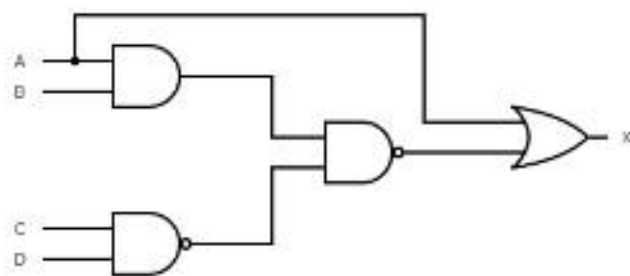

2. Desafio: preencha a tabela-verdade para o circuito abaixo:

